

Laboratório 3 – Multiplexadores e decodificadores

Objetivos:

1. Experimentar a descrição em VHDL de circuitos na forma comportamental;
2. Reforçar os conceitos de multiplexadores e demultiplexadores.
3. Reforçar os conceitos de decodificadores e codificadores.
4. Pôr em prática conceitos aprendidos na disciplina Circuitos Digitais - Teoria.

Introdução:

Na aula de hoje iremos rever dois conceitos importantes de circuitos digitais: (1) multiplexadores (e demultiplexadores) e (2) decodificadores (e codificadores). Também serão apresentadas duas formas de implementações deste tipo de circuito combinacional: descrição comportamental e descrição por portas lógicas.

Multiplexadores:

Multiplexadores (ou MUX) são um bloco construtivo de nível mais elevado usado em circuitos digitais. Um multiplexador $M \times 1$ tem M entradas e 1 saída, permitindo que apenas uma das entradas seja passada para a saída, através de bits de seleção. Pode-se chamar um multiplexador de **seletor** pois seleciona uma das entradas para ser passada para a saída.

Um multiplexador 2×1 tem duas entradas de dados i_0 e i_1 , e um bit de seleção de entrada s_0 . Quando $s_0 = 0$, a entrada i_0 é replicada na saída, quando $s_0 = 1$, o valor que passará para a saída será o da entrada i_1 .

O multiplexador 2×1 pode ser construído usando portas lógicas NOT, AND e OR. Na Figura 1(c), é ilustrado o projeto de um multiplexador usando essas portas, apresentando também o fluxo de dados (Figura 1(b)) quando o bit de entrada se altera.

 


Figura 1: Estrutura de um Multiplexador

Analisando o circuito mostrado na Figura 1(c), pode-se obter a expressão:

$$D = I0 \cdot S0' + I1 \cdot S0 \quad (1)$$

A utilização de multiplexadores são as mais diversas, por exemplo como seletores de canais em televisões, seletores de canais de áudio, geradores de sinais. A representação gráfica de multiplexadores, está apresentada na Figura 2, bem como a tabela verdade.

 


Figura 2: Representação dos multiplexadores e tabela verdade.

Normalmente um MUX pode ter até 2^N entradas e necessita para a seleção do sinal de saída, que N sinais de seleção estejam presentes. Portanto, para dois sinais, é necessário um sinal de seleção, para quatro sinais, é necessário dois sinais para seleção, e assim por diante.

Um multiplexador 4x1 tem quatro entradas de dados A_0 , A_1 , A_2 e A_3 , duas entradas de seleção S_1 e S_0 e uma saída de dados X (um multiplexador sempre terá apenas uma saída de dados, não importando quantas entradas). Um diagrama de blocos de um multiplexador 4x1 está mostrado na Figura 3.

 


Figura 3: Diagrama de blocos de um multiplexador 4x1.

Multiplexadores mais complexos podem ser construídos utilizando multiplexadores 2 x 1, conforme visto na Figura 4.

 


Figura 4: Multiplexador 4x1 utilizando multiplexadores 2x1

Demultiplexadores:

Os demultiplexadores são blocos construtivos combinacionais que possuem o comportamento oposto ao de um multiplexador, sendo os demultiplexadores bem menos utilizados. De uma forma geral, um demultiplexador 1xM tem uma entrada de dados e, com base nos bits de seleção, passa essa entrada para uma das M saídas, enquanto as outras permanecem em 0. Na Figura 4 é apresentado um diagrama funcional de um demultiplexador. As setas mais largas nas entradas e nas saídas podem determinar um vetor de dados, enquanto a entrada de seleção determina para qual saída o dado será transmitido.

 


Figura 5: Estrutura de um Demultiplexador

Descrição Comportamental de multiplexadores em VHDL:

A linguagem de descrição de hardware VHDL permite a utilização de comandos condicionais para construir uma declaração de arquitetura baseada no comportamento do módulo. Nesse tipo de descrição, não é necessário, obrigatoriamente, preocupar-se com portas lógicas. Pode-se implementar o comportamento dos circuitos lógicos por meio de algoritmos. No quadro 1, a funcionalidade da porta NOT é implementada por meio de sua descrição comportamental.

```
ENTITY PortaNot IS
PORT(A : IN BIT;
      S : OUT BIT);
END;

ARCHITECTURE behav OF PortaNot IS
BEGIN
WITH A SELECT
    S <= '1' WHEN '0',
        '0' WHEN '1';
END;
```

Quadro 1: Descrição comportamental da Porta NOT.

O comando **WITH** <variavel> **SELECT** funciona como um SWITCH...CASE da linguagem C++.

É possível implementar um MUX por meio da descrição comportamental do componente, conforme a descrição do quadro 2.

```
ENTITY Mux2x1 IS
PORT(I0,I1,s0 : IN BIT; -- No qual s0 é a porta de seleção
      d : OUT BIT);
END;
ARCHITECTURE behav OF Mux2x1 IS
BEGIN
WITH s0 SELECT
    d <= I0 WHEN '0',
        I1 WHEN '1';
END;
```

Quadro 2: Descrição comportamental do MUX 2x1

Decodificadores:

Um decodificador é um bloco construtivo de nível mais elevado, comumente usados em circuitos digitais. Um **decodificador**, como o nome já diz, decodifica um número binário de N bits de entrada colocando exatamente uma das 2^n saídas do decodificador em 1. Como, por exemplo, o circuito representado pela Tabela 1.

Tabela 1: Decodificador de 2 bits.

Entradas		Saídas			
A ₁	A ₀	Y ₃	Y ₂	Y ₁	Y ₀
0	0	0	0	0	1
0	1	0	0	1	0
1	0	0	1	0	0
1	1	1	0	0	0

O circuito que descreve um decodificador 2x4 está representado na Figura 5.

 


Figura 5: Circuito de um decodificador 2x4.

Note que na Figura 5 existe uma entrada adicional, identificada como **E**. Essa entrada é conhecida como **enable** (traduzida para português como *habilitar*) e é comum em decodificadores. Quando enable é 0, o decodificador coloca todas as saídas em 0, quando o enable é 1, o decodificador funciona conforme mostrado na Tabela 1.

Esse sinal de enable é especialmente útil quando se deseja que nenhuma das saídas sejam ativadas (enable = 0). Por outro lado, se a entrada de habilitação for ativada (enable = 1), pelo menos uma das saídas será 1.

Em VHDL pode-se criar decodificadores utilizando diferentes estratégias, como a descrição de circuitos por portas lógicas ou a descrição comportamental. Os quadros 3 e 4 mostram exemplos destes dois tipos de descrição VHDL. A Figura 6 apresenta formas de onda obtidas com a simulação de ambos os códigos.

```
ENTITY Decode IS
PORT(A1,A0,E: IN BIT;
      Y0,Y1,Y2,Y3 : OUT BIT);
END;
ARCHITECTURE behav OF Decode IS
BEGIN
Y0 <= E AND NOT(A1) AND NOT(A0);
Y1 <= E AND NOT(A1) AND A0;
Y2 <= E AND A1 AND NOT(A0);
Y3 <= E AND A1 AND A0;
END;
```

Quadro 3 - Estratégia de descrição via portas lógicas

```
ENTITY Decode_Comp IS
PORT(A1,A0,E: IN BIT;
      Y0,Y1,Y2,Y3 : OUT BIT);
END;

ARCHITECTURE behav OF Decode_Comp IS
SIGNAL out_aux: BIT_VECTOR(3 DOWNTO 0);
SIGNAL in_aux : BIT_VECTOR(2 DOWNTO 0);
BEGIN
in_aux <= E & A1 & A0 ; -- Usado para concatenar os sinais de entrada
WITH in_aux SELECT
out_aux <= "0001" WHEN "100",
           "0010" WHEN "101",
           "0100" WHEN "110",
           "1000" WHEN "111",
           "0000" WHEN OTHERS;
```

```
Y0 <= out_aux(0);
Y1 <= out_aux(1);
Y2 <= out_aux(2);
Y3 <= out_aux(3);
END;
```

Quadro 4 - Descrição Comportamental do decodificador

 


Figura 6 - Simulação do decodificador 2x4.

Note na Figura 6 que quando enable é 0, as saídas do Y0, Y1, Y2 e Y3 são 0. Quando o pino de enable (E) está ativo, as saídas se comportam conforme descrito na Tabela 1.

Circuitos digitais compostos por decodificadores são empregados em diversas aplicações, por exemplo: display de sete segmentos, contadores regressivos, sistemas de irrigação etc.

Exemplo de decodificador: display de 7 segmentos

Muitos eletrodomésticos exibem números para serem lidos por nós, humanos. Exemplos desses eletrodomésticos incluem relógios, fornos micro-ondas, geladeiras etc. Um dispositivo muito popular e simples, capaz de exibir um número de um único dígito é o display de sete segmentos, mostrado na Figura 7.

 


Figura 7: Display de sete segmentos.

Um display de sete segmentos funciona da seguinte forma:

- Quando deseja-se mostrar o número 1, apaga-se os pinos: 0, 3, 4, 5 e 6, deixando ligados apenas os pinos 1 e 2;
- Quando deseja-se mostrar o número 2, apaga-se os pinos: 2 e 5, deixando os restantes ligados.
- Por convenção, para os pinos de saída 0 a 6, adota-se nível lógico '1' para indicar que o pino está apagado e nível lógico '0' para indicar que o pino está aceso.

Pode-se projetar um decodificador BCD (Binary-coded decimal) que é responsável por receber comandos externos (representação binária) e mostrar o número em decimal no display de sete segmentos.

Codificadores:

Um codificador tem o comportamento oposto ao um decodificador, ou seja, dadas N entradas haverá $\log_2(N)$ saídas. Na prática, um codificador de quatro entradas, terá duas saídas. A tabela 2 mostra a tabela verdade para um codificador 4x2.

Tabela 2: Codificador 4x2.

Entradas				Saídas	
A ₃	A ₂	A ₁	A ₀	Y ₁	Y ₀
0	0	0	1	0	0

0	0	1	0	0	1
0	1	0	0	1	0
1	0	0	0	1	1

Atividades:

Entregar um relatório descrevendo a execução das tarefas 1 e 2. O relatório deve conter todos os códigos VHDL e formas de onda das simulações.

1) Multiplexador

- a) Considerando entradas de dados com largura de 1 bit, implemente em VHDL, utilizando a descrição comportamental, um MUX 2x1. Apresente a simulação da implementação;
- b) Considerando entradas de dados com largura de 1 bit, implemente em VHDL, utilizando a descrição por portas lógicas, um MUX 2x1. Apresente a simulação da implementação;
- c) Considerando entradas de dados com largura de 1 bit, implemente em VHDL, utilizando a descrição comportamental ou com portas lógicas + componentes, um MUX 4x1 utilizando MUX 2x1. Apresente a simulação da implementação;
- d) Considerando entradas de dados com largura de 4 bits, implemente em VHDL, utilizando a descrição por portas lógicas, um MUX 2x1. Apresente a simulação da implementação. Pode-se utilizar componentes para facilitar o projeto;

Dica:

A descrição de sinais de seleção, para multiplexadores com mais de duas entradas, pode ser auxiliada pelo(s):

- Uso do comando “x <= a & b”, o qual concatena em x os valores de a e b.
- Uso de vetores de bits, declarados com variáveis do tipo “BIT_VECTOR”.

2) Display de 7 segmentos

- a) Monte a tabela verdade para um decodificador de 4 para 7 bits. Utilize nível lógico '1' para indicar que o pino está apagado e nível lógico '0' para indicar que o pino está aceso.

Exemplo:

Entradas				Saídas							Valor Visualizado
A4	A3	A2	A1	S6	S5	S4	S3	S2	S1	S0	
0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	1	1	1	1	1	0	0	1	1
0	0	1	0								2
0	0	1	1								3
0	1	0	0								4
0	1	0	1								5
0	1	1	0								6
0	1	1	1								7
1	0	0	0								8
1	0	0	1								9

- b) Projete este decodificador BCD em VHDL utilizando a descrição por portas lógicas.
- c) Projete este decodificador BCD em VHDL utilizando a descrição comportamental.
- d) Considere, em seu projeto, que a saída deve ter todos os pinos apagados para os casos em que as entradas não correspondam a uma saída que mostre um algarismo entre 0 e 9.